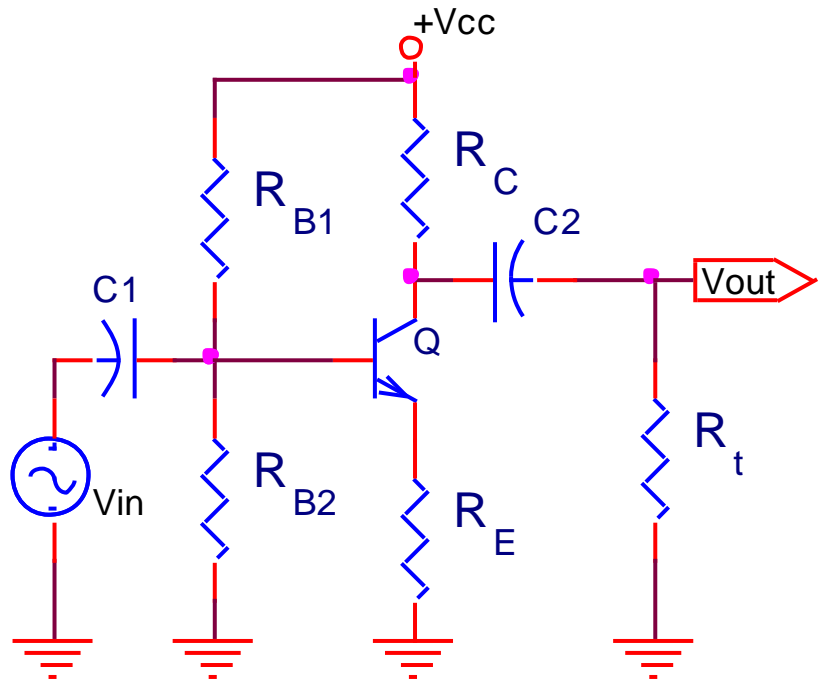


# BÀI 11: CÁC DẠNG MẠCH KHUẾCH ĐẠY TRANSISTOR

## I. Mạch khuếch đại E chung



# BÀI 11: CÁC DẠNG MẠCH KHUẾCH ĐẠY TRANSISTOR

## II. Mạch khuếch đại C chung

